


《数字逻辑》实验报告


姓名		年级	2022 级
学号		专业、班级	计算机科学与技术卓越 01 班
实验名称	实验十七 交通灯信号控制器设计		
实验时间	2023. 11. 23	实验地点	DS1410
实验成绩		实验性质	<input type="checkbox"/> 验证性 <input checked="" type="checkbox"/> 设计性 <input type="checkbox"/> 综合性
<p>教师评价：</p> <p><input type="checkbox"/>算法/实验过程正确； <input type="checkbox"/>源程序/实验内容提交 <input type="checkbox"/>程序结构/实验步骤合理；</p> <p><input type="checkbox"/>实验结果正确； <input type="checkbox"/>语法、语义正确； <input type="checkbox"/>报告规范；</p> <p>评语：</p> <p>评价教师签名（电子签名）：</p>			
<p>一、实验目的</p> <p>1、 巩固有限状态机设计方法。</p> <p>2、 掌握交通灯控制原理。</p> <p>3、 学会利用 FPGA 设计交通灯控制系统。</p>			
<p>二、实验项目内容</p> <p>实现一个十字路口（南北和东西方向）交通灯信号控制器。该十字路口的南北和东西方向都有红、黄、绿三种颜色的信号灯。请根据交通规则，给出交通灯的状态表和状态转换图，延迟时间以秒计算。</p>			

三、实验设计

交通灯状态表和状态转移图如下图所示，如果使用频率为 3Hz 的时钟来驱动电路，那么延迟 1s 可以用三个时钟得到，类似的，用 15 个时钟可以得到 5 秒的延迟，count 用于延迟计数，在状态转移时归零，并重新开始计数。

状态	南北	东西	延迟 (s)
0	绿	红	5
1	黄	红	1
2	红	红	1
3	红	绿	5
4	红	黄	1
5	红	红	1

 

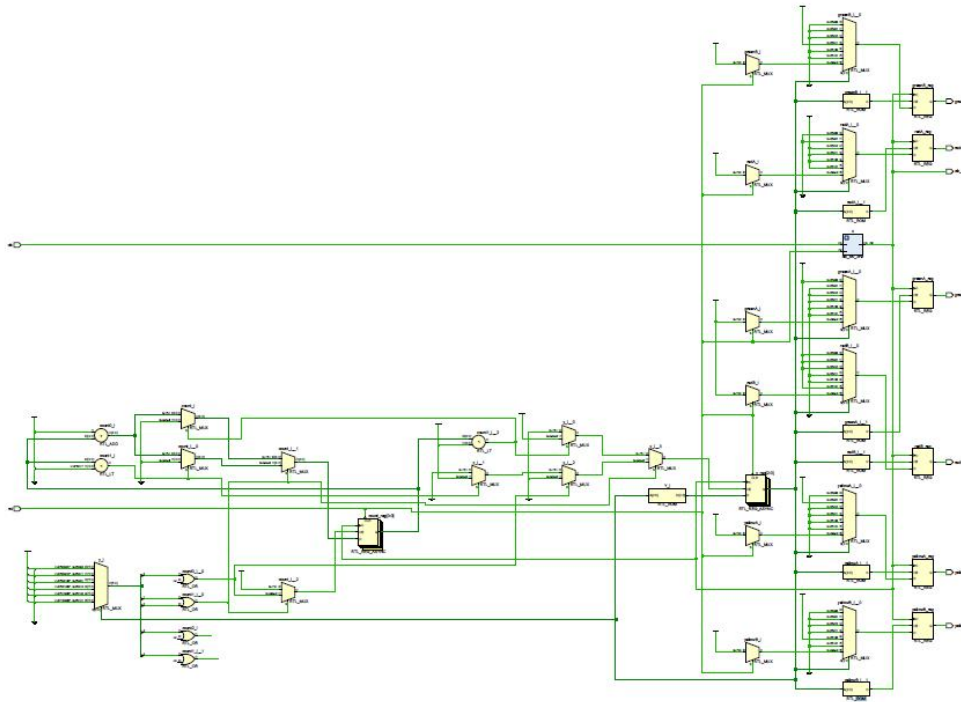

四、实验过程或算法

1. 设计文件模块如下：



(1) traffic_light 模块代码：

```
`timescale 1ns / 1ps

module traffic_light(clk,rst,redA,redB,yellowA,yellowB,greenA,greenB,clk_out);
    input clk,rst;
    output reg redA,redB,yellowA,yellowB,greenA,greenB; //两个方向的红绿灯，共六个
    output clk_out; //输出一个脉冲信号表示该时钟正在运行
    reg [2:0]y,Y; //y 表示现态，Y 表示此态
    parameter S0 = 3'b000,S1=3'b001,S2=3'b010,S3=3'b011,S4=3'b100,S5=3'b101;
    wire clk_div;
    reg [3:0] count;
```

```
//调用 clk_div_3Hz 模块，对 clk 分频
```

```
clk_div_3Hz c(.clk(clk),.rst(rst),.clk_div(clk_div));
```

```
//计数，根据不同的状态（即不同的红绿灯）对分频后信号作不同计数处理，以实现等待效果；当达到一定要求时切换到次态
```

```
always @(posedge clk_div, negedge rst) begin
```

```
    if(!rst) begin
```

```
        count<=0;
```

```
        y<=S0;
```

```
    end
```

```
    else
```

```
begin
```

```
    if(y==S0|y==S3)
```

```
begin
```

```
    if(count<15)
```

```
        count<=count+1;
```

```
    else begin
```

```
        y<=Y;
```

```
        count<=0;
```

```
    end
```

```
end
```

```
else if(y==S1|y==S2|y==S4|y==S5)
```

```
begin
```

```
    if(count<3)
```

```
        count<=count+1;
```

```
    else begin
```

```
        y<=Y;
```

```
        count<=0;
```

```
    end
```

```
end
```

```
end
```

```
end
```

//根据现态的状态对次态赋值

```
always @(count,y,Y) begin
```

```
    case(y)
```

```
        S0: Y<=S1;
```

```
        S1: Y<=S2;
```

```
        S2: Y<=S3;
```

```
        S3: Y<=S4;
```

```
        S4: Y<=S5;
```

```
        S5: Y<=S0;
```

```
        default: Y<=S0;
```

```
    endcase
```

```
end
```

//根据现态的状态对应到相应的红绿灯上

```
always @(posedge clk_div or negedge rst) begin
```

```
    if(!rst) begin
```

```
        redA=1;yellowA=1;greenA=1;
```

```
        redB=1;yellowB=1;greenB=1;
```

```
    end
```

```
    case(y)
```

```
        S0: begin
```

```
            redA=0;yellowA=0;greenA=1;
```

```
            redB=1;yellowB=0;greenB=0;
```

```
        end
```

```
        S1: begin
```

```
            redA=0;yellowA=1;greenA=0;
```

```
            redB=1;yellowB=0;greenB=0;
```

```
        end
```

```
        S2: begin
```

```
            redA=1;yellowA=0;greenA=0;
```

```
            redB=1;yellowB=0;greenB=0;
```

```
        end
```

```
        S3: begin
```

```
            redA=1;yellowA=0;greenA=0;
```

```

        redB=0;yellowB=0;greenB=1;

    end

    S4: begin

        redA=1;yellowA=0;greenA=0;

        redB=0;yellowB=1;greenB=0;

    end

    S5: begin

        redA=1;yellowA=0;greenA=0;

        redB=1;yellowB=0;greenB=0;

    end

endcase

end

assign clk_out=clk_div;

endmodule

```

2. clock_3Hz 代码如下:

```

`timescale 1ns / 1ps
module clk_div_3Hz(clk,rst,clk_div);
    input clk;
    input rst;
    output clk_div;
    reg [30:0]count;
    always @(posedge clk, negedge rst) begin
        if(!rst)begin
            count<=0;
        end
        else begin
            count<=count+1;

```

```
        end  
    end  
    assign clk_div=count[24];  
  
endmodule
```

仿真文件编写如下：

```
`timescale 1ns / 1ps  
module traffic_light_sim(  
  
    );  
    reg clk;  
    reg rst;  
    wire redA,redB,yellowA,yellowB,greenA,greenB;  
  
    traffic_light t(  
        .clk(clk),  
        .rst(rst),  
        .redA(redA),  
        .redB(redB),  
        .yellowA(yellowA),  
        .yellowB(yellowB),  
        .greenA(greenA),  
        .greenB(greenB)  
    );  
  
    initial begin  
        clk=1;  
        forever begin  
            #1 clk=~clk;  
        end  
    end  
end
```

```
initial begin
    rst=0;
    #5 rst=1;
end

endmodule
```

3. 综合、绑定引脚、实现

约束文件如下：

```
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports yellowB]
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports yellowA]
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports rst]
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports redB]
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports redA]
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports greenB]
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports greenA]
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports clk_out]
set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports clk]
set_property PACKAGE_PIN W5 [get_ports clk]
set_property PACKAGE_PIN L1 [get_ports clk_out]
set_property PACKAGE_PIN U15 [get_ports greenA]
set_property PACKAGE_PIN U19 [get_ports greenB]
set_property PACKAGE_PIN V19 [get_ports redA]
set_property PACKAGE_PIN U16 [get_ports redB]
set_property PACKAGE_PIN R2 [get_ports rst]
set_property PACKAGE_PIN W18 [get_ports yellowA]
set_property PACKAGE_PIN E19 [get_ports yellowB]
```

五、实验过程中遇到的问题及解决情况

在实验过程中，当编写到有限状态机的状态转移关系的时候，误将次态当成了现态，导致进行仿真文件的测试时结果不对。

解决办法：通过观察仿真文件发现了问题，并通过添加注释的方式

区分现态和次态，以免搞错。

六、实验结果及分析和（或）源程序调试过程

1. 仿真结果

仿真时调整了状态转换的延时，以便可以在较短的时间内完成仿真。



从仿真结果可知，状态转换是可以正常进行的。


2. 上板验证结果

最右边六盏灯分别是：


南北红、南北黄、南北绿、东西红、东西黄、东西绿。

最左边的灯显示 3Hz 时钟脉冲

最左边拨码开关表示重置信号。

 

(南北绿灯，东西红灯)

 

(南北黄灯，东西绿灯)

3. 电路和功耗分析

：完成综合分析、引脚绑定和上板验证。共同分析在 RTL 分析、逻辑资源占用、功耗上的问题。